Exercice 4_circuits complexes, avec plusieurs ampoules.

Pour chaque circuit:
- **noter** si c'est un montage **en série**, **en parallèle** ou **mixte**.
- **colorier en jaune** les ampoules qui brillent normalement.
- **colorier en rouge** les ampoules qui brillent moins bien.

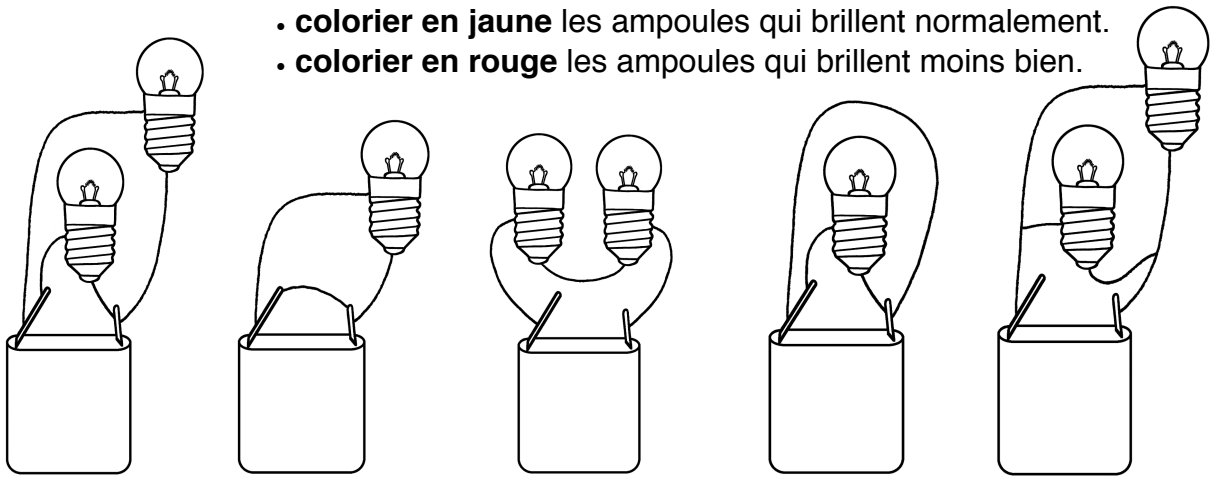

1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5 .....

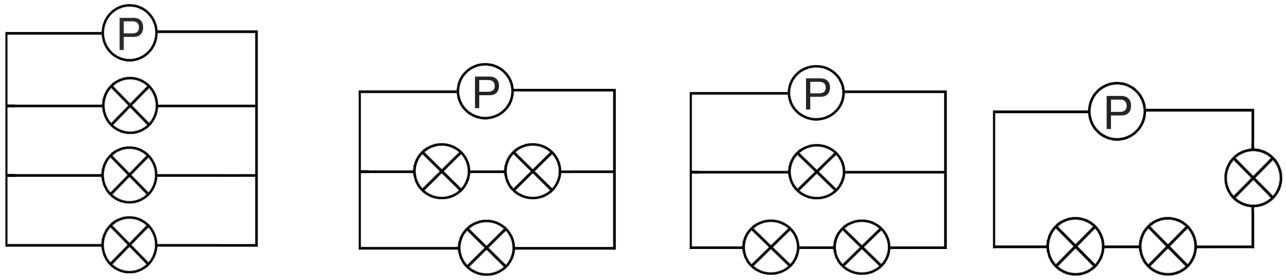

6 ..... 7 ..... 8 ..... 9 .....

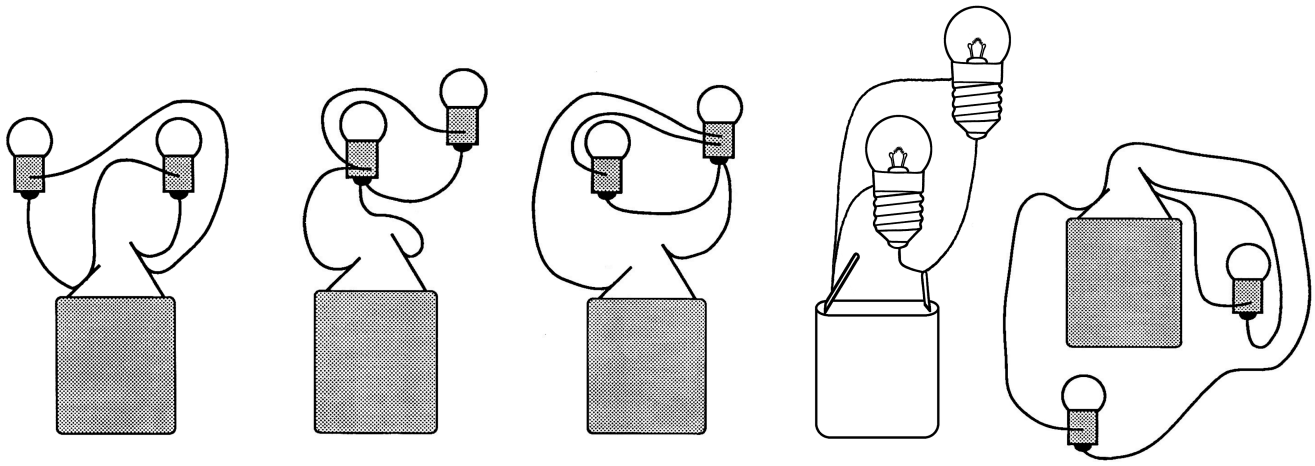

10 ..... 11 ..... 12 ..... 13 ..... 14 .....